

Tento článek je původním rukopisem textu publikovaného v časopise DPS Elektronika A-Z: J. Šťastný. Implementace čítačů v číslicových systémech 2, DPS Plošné spoje od A do Z, no 4, pp. 11-14, 2011.

Bez souhlasu autora tohoto materiálu a redakce časopisu DPS a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části. Další podmínky použití jsou uvedeny na internetové stránce <http://minimizedlogic.sweb.cz/>.

# Implementace čítačů v číslicových systémech 2

Jakub Šťastný

ASICentrum, s.r.o.

FPGA Laboratoř, Katedra teorie obvodů FEL ČVUT Praha

## 1 Úvod

V předchozím článku byly shrnuty základní vlastnosti čítačů, implementace a výhody a nevýhody binárního a Johnsonova čítače. V tomto příspěvku se budeme dále zabývat synchronní implementací čítače v Grayově kódu, kódu 1 z N a LFSR čítače. Poslední část, připravovaná do příštího čísla, bude potom věnována implementaci asynchronního čítače (*ripple counteru*) a shrnutí parametrů předvedených konstrukcí.


V celém textu označujeme počet registrů udržujících stav čítače jako  $N$ , počet stavů jako  $N_s$ . Jako  $f_{clk\_max}$  označujeme maximální dosažitelnou pracovní frekvenci čítače,  $T_{clk\_min} = 1/f_{clk\_max}$  je pak minimální perioda hodinového cyklu.

Zkratkou MHVS budeme označovat maximální počet současně se měnících bitů na sběrnici na výstupu čítače – maximální Hammingovu vzdálenost dvou sousedních stavů čítače.

## 2 Grayův čítač

Binární čítač nemůžeme užít, potřebujeme-li vzorkovat jeho výstup hodinovým signálem asynchronním k hodinovému signálu, ze kterého běží čítač. V takovém případě by způsobilo vážné problémy to, že u binárního čítače se mohou dva sousední stavy lišit v podstatě v libovolném počtu bitů, viz **obrázek 1**. V levé části obrázku je zjednodušené schéma celé obvodové konfigurace. Binární čítač je řízen hodinami  $clk1$ , vzorkování je prováděno náběžnou hranou hodin  $clk2$ . Přitom hodiny  $clk2$  jsou plně asynchronní k hodinám  $clk1$ . Vidíme, že při naznačeném přechodu výstupu čítače mezi hodnotami 011 a 100 můžeme navzorkovat hodnoty 011, 110 i 100. Skutečné chování přitom závisí na konkrétních vzájemných časových posunech mezi signály  $cnt1(0)$ ,  $cnt1(1)$  a  $cnt1(2)$ .

Abychom se podobným problémům vyhnuli, je nezbytné zajistit, aby se na výstupu čítače měnil vždy jen jeden bit. Právě tuto vlastnost splňuje Grayův čítač, speciální konstrukce stavové sekvence u něj zajišťuje MHVS 1. Tato vlastnost navíc umožňuje (za dodržení dalších dodatečných podmínek) navrhnout případný následný dekodér (blok *decoder* v **obrázku 1** z prvního dílu seriálu [1]) tak, aby na jeho výstupech nebyly žádné statické ani dynamické hazardy. Stejně jako u binárního čítače – a oproti Johnsonovu čítači – je i zde výhodou minimální počet registrů nutných pro implementaci čítače procházejícího  $N_s$  stavy,  $N = \lceil \log_2(N_s) \rceil$ . RTL schéma Grayova čítače lze nalézt v obrázku v **příkladu 1**, spolu s RTL VHDL implementací, stavová sekvence je potom v **obrázku 2**. Z důvodu úspory místa vynecháváme konstrukci ENTITY definující porty a generické parametry čítače. Použitá konstrukce je totožná s tou, kterou lze nalézt v **příkladu 2** v předchozím dílu [1].

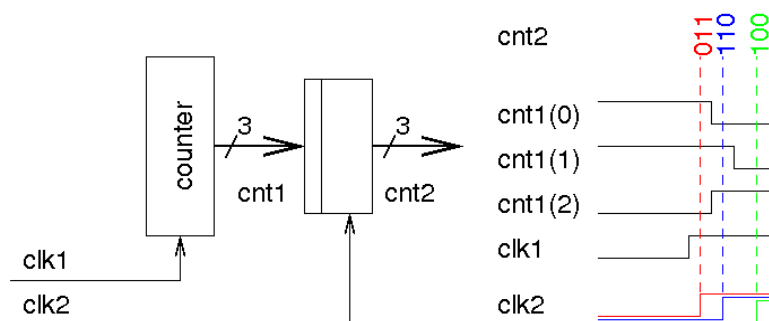


Obrázek 1: Vzorkování výstupu binárního čítače asynchronním signálem. **Soubor sync\_1.png**.

Zřejmou nevýhodou Grayova čítače je větší plocha zabraná kombinační logikou pro generování následujícího stavu čítače; s tím souvisí i větší zpoždění v kritické cestě. Dlouhou kritickou cestu částečně odstraňuje řešení na obrázku 3 [2], ovšem za cenu většího množství registrů potřebných pro implementaci. A jako u binárního čítače, je i u Grayova

čítače změna počtu stavů pomocí ECO úpravy obtížná.

Použití Grayova kódu dále přináší omezení na délku stavové sekvence čítače; ta musí vždy obsahovat sudý počet stavů. V každém textu zabývajícím se kódy naleznete popis konstrukce Grayova kódu pro počet stavů  $N_s=2^l$ ; nicméně je možné zkonstruovat Grayův kód pro obecný sudý počet stavů, viz [3].

Všimněte si, že v čítači je použita binární sčítačka obklopená převodníky z a do Grayova kódu. Stavový registr nicméně obsahuje hodnotu v Grayově kódu. Výstup Grayova čítače musí být řízen přímo z registru, aby se předešlo zákmitům na výstupech jež by mohly být posléze navzorkovány jako legitimní hodnoty, více viz [4], kapitola 11.

 

Obrázek 2: Příklad běhu čítače, sekvence stavů je 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. Soubor cnt\_gray.png.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;

ARCHITECTURE rtl_gray OF cnt IS
    SIGNAL cnt_d      : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    SIGNAL cnt_q      : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    SIGNAL cnt_b      : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    SIGNAL cnt_b_nxt  : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);

    COMPONENT gray2bin IS
        GENERIC (
            N      : natural := 4
        );
        PORT (
            gray : IN  std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
            bin  : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
        );
    END COMPONENT gray2bin;

    COMPONENT bin2gray IS
        GENERIC (
            N      : natural := 4
        );
        PORT (
            bin : IN  std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
            gray : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
        );
    END COMPONENT bin2gray;

BEGIN
    reg_cnt : PROCESS (clk, res)
    BEGIN
        IF res='1' THEN
            cnt_q <= (OTHERS => '0');
        ELSIF clk'EVENT AND clk='1' THEN
            cnt_q <= cnt_d;
        END IF;
    END PROCESS reg_cnt;

    i_gray2bin:gray2bin
        GENERIC MAP (N => N)
        PORT MAP (
            gray => cnt_q,
            bin  => cnt_b
        );

    cnt_b_nxt <= std_logic_vector(unsigned(cnt_b)+1);

    i_bin2gray:bin2gray
        GENERIC MAP (N => N)
        PORT MAP (
            bin => cnt_b_nxt,
            gray => cnt_d
        );
    cnt_out <= cnt_q;
END ARCHITECTURE rtl_gray;

```

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY gray2bin IS
    GENERIC (N      : natural := 4);
    PORT (
        gray : IN  std_logic_vector (N-1
DOWNTO 0);
        bin  : OUT std_logic_vector (N-1
DOWNTO 0)
    );
END ENTITY gray2bin;


ARCHITECTURE rtl OF gray2bin IS
    SIGNAL bin_i : std_logic_vector (N-1
DOWNTO 0);
BEGIN
    bin_i(N-1) <= gray(N-1);
    g2b:FOR index IN N-2 DOWNTO 0 GENERATE
        bin_i(index) <= gray(index) XOR
bin_i(index+1);
    END GENERATE g2b;
    bin <= bin_i;
END ARCHITECTURE rtl;

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY bin2gray IS
    GENERIC (
        N      : natural := 4
    );
    PORT (
        bin : IN  std_logic_vector (N-1
DOWNTO 0);
        gray : OUT std_logic_vector (N-1
DOWNTO 0)
    );
END ENTITY bin2gray;


ARCHITECTURE rtl OF bin2gray IS
BEGIN
    gray <= bin XOR ('0'&bin((N-1) DOWNTO
1));
END ARCHITECTURE rtl;

```

 

Soubor cnt\_gray\_sch.png.

Příklad 1: Grayův čítač - RTL kód a schéma.

 


Obrázek 3: Implementace Grayova čítače s kratšími kritickými cestami.  
Soubor cnt\_gray2\_sch.png

### 3 Čítač v kódu 1 z N

Čítač v kódu „1 z N“ (*one-hot encoding*) je implementován jak je uvedeno v příkladu 2, v obrázku 4 je potom příklad stavové sekvence. Vidíme, že je každý stav zakódovaný jako binární řetězec složený ze samých nul jen s jednou jedničkou. Délka stavu čítače je rovná počtu stavů, potřebujeme tedy  $N=N_s$  registrů. Mezi registry zde není žádná kombinační logická funkce, počáteční nastavení je zajištěno resetem obvodu a jednička pak „samovolně“ obíhá posuvným registrem.

Jednoznačnou nevýhodou čítače je velké množství registrů potřebných pro jeho implementaci; to může vést ke zvýšené spotřebě elektrické energie v hodinovém stromu čítače. Kódování „1 z N“ má ale i řadu výhod. Stejně jako u Johnsonova čítače je i zde velmi redukována kombinační logická funkce pro generování následujícího stavu, to umožňuje čítači pracovat na vyšší hodinové frekvenci, než v případě binárního, či Grayova čítače. I zde jsou omezeny hazardy na výstupu případného navazujícího kombinačního detektoru, potlačení nicméně – na rozdíl od Johnsonova kódování – není absolutní, MHVS je 2. Dále je zde jednoduše možné pomocí ECO úpravy vložit do čítače další stav.

 

Obrázek 4: Příklad běhu čítače, sekvence stavů: 00000001, 00000010, 00000100, 00001000, 00010000, 00100000, 01000000, 10000000. Soubor cnt\_one\_hot.png

<pre> ARCHITECTURE rtl_one_hot OF cnt IS     SIGNAL cnt_d : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);     SIGNAL cnt_q : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0); BEGIN     reg_cnt : PROCESS (clk, res)     BEGIN         IF res='1' THEN             cnt_q &lt;= (0=&gt;'1', OTHERS =&gt; '0');         ELSIF clk'EVENT AND clk='1' THEN             cnt_q &lt;= cnt_d;         END IF;     END PROCESS reg_cnt;     cnt_d &lt;= cnt_q(N-2 DOWNTO 0)&amp;cnt_q(N-1);     cnt_out &lt;= cnt_q; END ARCHITECTURE rtl_one_hot; </pre>	<p>Soubor cnt_onehot_sch.png</p>
---	----------------------------------

Příklad 2: „1 z N“ čítač - RTL kód a schéma.

## 4 LFSR

LFSR čítač (*Linear Feedback Shift Register*) patřící mezi poněkud exotičtější konstrukce, kterým se návrháři spíše vyhýbají (autor textu si pamatuje na několik vášnivých diskuzí o vhodnosti jeho použití i z vlastní praxe). LFSR čítače mají nicméně velké množství aplikací a jsou naprosto nepostradatelné v mnoha aplikacích počínaje kryptografií, přes vysílání v rozptýleném spektru až po obyčejné čítače.


LFSR je v principu posuvný registr doplněný o jedno/několik hradel XOR ve zpětné vazbě sloužících pro generování sekvence stavů. Na rozdíl od binárního čítače LFSR o délce  $N$  bitů prochází jen  $N_s = 2^N - 1$  stavy, jeden stav je vždy zakázaný (00...000 pro konstrukci užívající hradel XOR, případně 11...111 pro konstrukci s hradlem XNOR). Pohledem na schéma v příkladu 3 lze snadno zjistit, že ze zakázaného stavu (zde 000) se čítač nedostane, dojde k jeho zaseknutí (*lockup*). U LFSR čítačů je tak nezbytné zajistit pomocí resetu vhodné počáteční podmínky (zde tedy resetovat čítač do libovolného nenulového stavu, například 111).

Příklad 3 ukazuje VHDL kód a schéma LFSR čítače procházejícího sedmi stavy, sekvence stavů je přitom zachycena v obrázku 5. Je zřejmé, že za extrémní jednoduchost bloku platíme cenu v podobě zdánlivě chaotické stavové sekvence. Poznamenejme zde, že stavová sekvence má skutečně některé vlastnosti náhodného procesu a proto jsou LFSR čítače často užívány v aplikacích, kde je třeba používat pseudonáhodná čísla. O statistických vlastnostech je možné se dozvědět více v české knize [6]. Stejně jako u Johnsonova čítače, nebo čítače v kódu 1 z N je i zde kombinační logická funkce pro generování dalšího stavu velmi redukována. Čítač je tak relativně malý a může pracovat s vyšší  $f_{clk\_max}$ .

Teorie vlastní konstrukce LFSR čítačů je poměrně komplexní, zájemce o detaily odkazujeme na texty [6,7,8], mnoho informací lze také získat prostým hledáním hesla „LFSR counter“ na vyhledávači Google.

Méně zřejmou nevýhodou konstrukce LFSR čítače je o něco větší obtížnost návrhu obecného bloku čítače. Pro jeho správnou funkci je třeba správné konfigurace zpětných vazeb v posuvném registru (vyjádřené pomocí tzv. generujícího polynomu, více viz např. [6]), přitom konfigurace je pro každou délku čítače unikátní. Tabulka 1 (převzatá z [9]) obsahuje konfigurace LFSR čítačů pro různé šířky stavového registru. Podíváme-li se na zvýrazněný řádek a srovnáme-li ho se schématem v obrázku v příkladu 3, můžeme snadno nahlédnout na to, jak je čítač navržen.

Závěrem poznamenejme, že případná modifikace čítače pomocí ECO úpravy nebývá obtížná.

 

Obrázek 5: Příklad běhu čítače, sekvence stavů 111, 011, 001, 100, 010, 101, 110. Všimněte si, že stavů je jen sedm, ne osm. Soubor [cnt\\_lfsr.png](#).

<pre> ARCHITECTURE rtl_lfsr OF cnt IS     SIGNAL cnt_d : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);     SIGNAL cnt_q : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);     SIGNAL cnt_xor : std_logic; BEGIN     reg_cnt : PROCESS (clk, res)     BEGIN         IF res='1' THEN             cnt_q &lt;= (OTHERS =&gt; '1');         ELSIF clk'EVENT AND clk='1' THEN             cnt_q &lt;= cnt_d;         END IF;     END PROCESS reg_cnt;     cnt_xor &lt;= cnt_q(1) XOR cnt_q(0);     cnt_d &lt;= cnt_xor &amp; cnt_q(N-1 DOWNTO 1);     cnt_out &lt;= cnt_q; END ARCHITECTURE rtl_lfsr;         </pre>	<p>soubor <a href="#">cnt_lfsr_sch.png</a></p>
--	--

Příklad 3: LFSR čítač - RTL kód a schéma.

N	Registry pro zpětnou vazbu
1	0
2	1,0
3	1,0
4	1,0
5	2,0
6	1,0
7	1,0
8	6,5,1,0
9	4,0
10	3,0
11	2,0
12	7,4,3,0
13	4,3,1,0
14	12,11,1,0
15	1,0
16	5,3,2,0

Tabulka 1: Zpětné vazby v LFSR čítačích pro různé šířky stavového registru.

## 5 Literatura

[1] Jakub Šťastný. Implementace čítačů v číslicových systémech. DPS Plošné spoje od A do Z, XXXX, str. XXX-XXX.

[2] Clifford Cummings. Simulation and synthesis techniques for asynchronous FIFO designs. SNUG San Jose 2002.

[3] Clive Maxfield. Yet another Gray code conundrum, July 19, 2007

<http://www.pldesignline.com/201002340;jsessionid=SEEHOQLT04WKZQE1GHPSKHWATMY32JVN?printableArticle=true>

(kontrolováno 1.5.2011)

[4] Jakub Šťastný. FPGA Prakticky, BEN Praha 2011.

[5] Steve Golson. State machine design techniques for Verilog and VHDL, 1994.

[6] Jiří Adámek. Kódování. Sešit XXXI, matematika pro vysoké školy technické, SNTL 1989.

[7] Xilinx. Linear Feedback Shift Registers in Virtex Devices: XAPP 210.

[8] Xilinx. Efficient Shift Registers, LFSR Counters, and Long Pseudo-Random Sequence Generators: XAPP 052.

[9] Tom Balph. LFSR counters implement binary polynomial generators. EDN Design feature, [http://www.edn.com/archives/1998/052198/11df\\_06.htm](http://www.edn.com/archives/1998/052198/11df_06.htm) (kontrolováno 1.5.2011)